

$$Z_R = R, Z_C = \frac{1}{j\omega C}$$

PHYS 605 HW3

I. Low pass:

$$V_{out} = V_{in} \left(\frac{Z_C}{Z_R + Z_C} \right)$$

$$= V_{in} \left(\frac{\frac{1}{j\omega C}}{R + \frac{1}{j\omega C}} \right) = V_{in} \left(\frac{1}{Rj\omega C + 1} \right)$$

$$G(\omega) = \frac{1}{jR\omega C + 1}$$

High Pass:

$$V_{out} = V_{in} \left(\frac{Z_R}{Z_R + Z_C} \right)$$

$$= V_{in} \left(\frac{R}{R + \frac{1}{j\omega C}} \right) = V_{in} \left(\frac{Rj\omega C}{Rj\omega C + 1} \right)$$

$$G_H(\omega) = \frac{jR\omega C}{jR\omega C + 1}$$

DC Behavior:

→ Low Pass - 0Hz for DC source returns input voltage value

→ High Pass - 0Hz will return 0V for V_{out}

AC Behavior (High freq. sin):

→ Low Pass - High frequency V_{in} returns 0V for V_{out}

→ High Pass - High frequency V_{in} returns V_{in} for V_{out}

$$2. R_1 \rightarrow Z_{R_1} = R_1 \rightarrow Z_1 = R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} = \frac{R_1 j\omega C_1 + 1}{j\omega C_1}$$

$$C_1 \rightarrow Z_{C_1} = \frac{1}{j\omega C_1} \quad Z_2 = R_2 + \frac{1}{j\omega C_2} = \frac{R_2 j\omega C_2 + 1}{j\omega C_2}$$

$$V_{out} = V_{in} \left(\frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} \right) \Rightarrow G(\omega) = \frac{Z_2}{Z_1 + Z_2} = \frac{R_2}{R_2 \left(1 + \frac{1}{j\omega C_1 R_1} \right) + \frac{1}{j\omega C_2}}$$

$$C_1 R_1 = C_2 R_2$$

$$C_1 = C_2 \frac{R_2}{R_1}$$

$$C_2 = C_1 \frac{R_1}{R_2}$$

$$R_1 = \frac{C_2 R_2}{C_1}$$

$$R_2 = \frac{C_1 R_1}{C_2}$$

$$\Rightarrow G(\omega) = \frac{R_2 \left(1 + \frac{1}{j\omega C_1 R_1} \right)}{(R_1 + R_2) \left(1 + \frac{1}{j\omega C_1 R_1} \right)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

$$\frac{C_1 R_1}{C_2} = \frac{C_1 R_1 + C_2 R_2}{C_2} = \frac{C_2 R_1 + C_1 R_2}{C_2} = \frac{C_1}{C_1 + C_2}$$