

2/14/24

PHYS 605 HW2

$$1. I_0 = I_1 + I_4$$


$$I_0 = I_2 + I_3$$

$$I_0 = I_2 + I_3$$

$$V_{in} - I_1 R_1 - I_4 R_2 = 0$$

$$V_{in} - I_2 R_x - I_3 R_3 = 0$$

$$V_{in} - I_1 R_1 - V_m - I_3 R_3 = 0$$

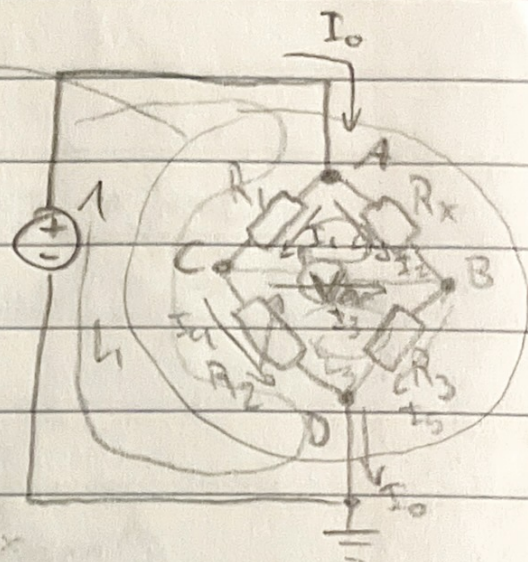

$$a) V_m = V_{CB} = V_{in} \left( \frac{R_1}{R_1 + R_2} - \frac{R_x}{R_x + R_3} \right)$$

$$b) V_m = 0 = V_{in} \left( \frac{1k\Omega}{1k\Omega + R_2} - \frac{1.2k\Omega}{1.2k\Omega + 2.2k\Omega} \right)$$

$$\frac{1000}{1000 + R_2} = \frac{1.2k}{2.2k} \Rightarrow R_2 = \frac{1000 \cdot 2.2}{1.2} - 1000 = 833.3\Omega$$

$$c) V_m = \left( \frac{1k}{1k + 0.833k} - \frac{1.1k}{2.2k} \right) V_{in} = V_{in} \cdot 0.0216 V$$