


PHYS 605 HW 1

1.a) $V_2 = 12V - IR_1$
 $V_3 = 12V - IR_1 - IR_2$
 $12V - IR_1 - IR_2 - IR_3 = 0$

$V_2 = 10V$

$V_3 = 6V$

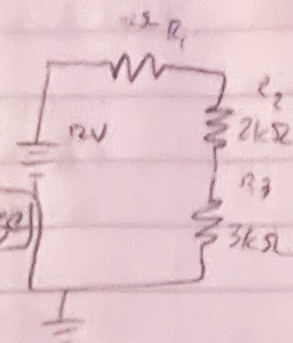$I = \frac{1}{500} A \rightarrow \text{doesn't change}$




b) $P = I^2 R \Rightarrow P = \left(\frac{1}{500}\right)^2 \cdot 1000 = 0.004 W$

$P_2 = \left(\frac{1}{500}\right)^2 \cdot 2000 = 0.008 W$

$P_3 = \left(\frac{1}{500}\right)^2 \cdot 3000 = 0.012 W$

~~$V_2 = 10V, V_3 = 6V$~~

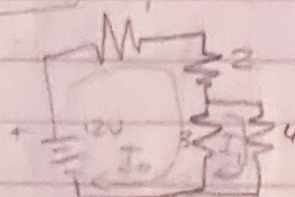

d)

$12V - I_0 R_1 - I_0 R_2 - I_0 R_3 = 0$

$6V - I_1 R_4 = 0 \Rightarrow I_1 = \frac{6V}{R_4} = 6 mA \text{ through } R_4$

$12V - I_0 (R_1 + R_2 + R_3) = 0$

$I_0 = \frac{12V}{6 \times 10^3} = 2 mA \text{ through } R_1, R_2, R_3$

2.a) $R_n = 5.375 k\Omega$


b) $P = I^2 R, R_n = I^2 R_n = 2.15 W$

$P = I^2 R_s = 0.05 W$

c) $R_n = 2.2 W$

$0.8 \cdot 0.05 = \frac{0.04 W}{2.2 W} = 1.82\%$


$R_s = \frac{2.5}{0.02}$

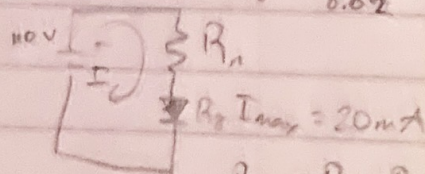

$R_{nec} = R_n + R_s$

$I_{max} = \frac{V_{total}}{R_{nec}}$

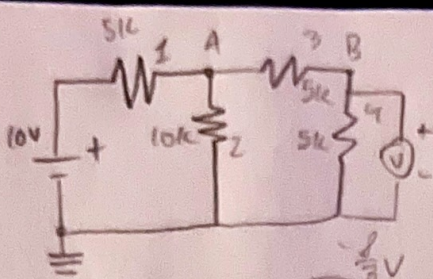
$R_n = \frac{V_{total}}{I_{max}} - R_s = 5.375 k\Omega$



3.a)

$$R_{Th} = \frac{10}{3} k\Omega$$

$$V_{Th} = \frac{20}{3} V$$

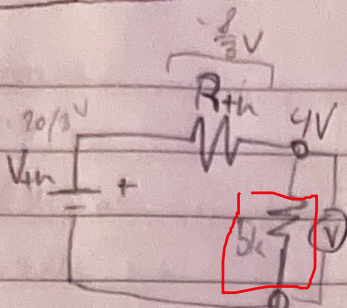

$$V_{Th} = \frac{V_5 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{100 V \cdot k\Omega}{15 k\Omega}$$

$$V_{Th} = \frac{20}{3} V$$


$$R_{Th} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} = \frac{50}{15} = \frac{10}{3} k\Omega$$

$$R_T = \frac{15}{3} + \frac{10}{3} = \frac{25}{3} k\Omega$$


$$I = \frac{V_T}{R_T} = \frac{20}{25} = 0.8 mA$$

$$V_4 = 5 k\Omega \cdot 0.8 mA = 4 V$$

$$V_{mon} = 0.6 V_{in}$$

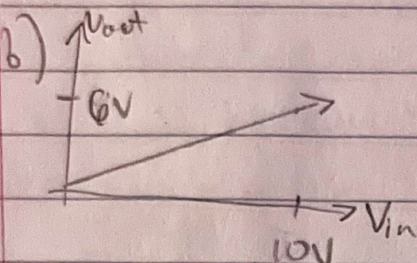

4.a) $4.7 + .68 = 5.38 k\Omega$

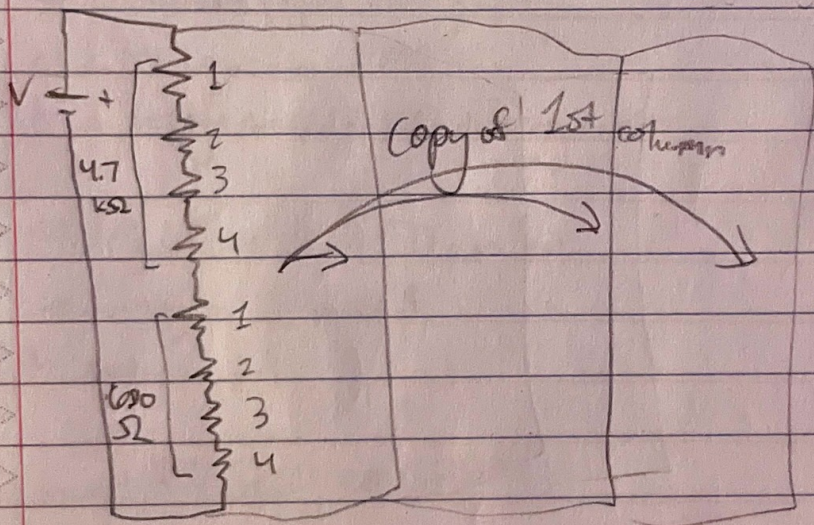

b) $I_4 = I$ Serial 4 loops, $4.7 k\Omega$ below 5V not

$$\sqrt{\frac{1}{8(4.7k)}} = I_4 \Rightarrow I = 20.6 mA$$

$$\Rightarrow V = IR = 20.6 \times 10^{-3} \cdot 5.4 \times 10^3 = 111.39 V$$